

ARDUINO

Job 2 :

$$R = (V_{lim} - V_{led}) / I$$

$$R = (5v - 2v) / 0.01 A = 3v / 0.01 A = 300 \text{ Ohms}$$

Résistance de 300 Ohms / 330 Ohms requise